

MAY 07, 2023

🌐 Reto F1016B

Diana Paulina Arroyo

Camila Miranda Bajo Gutiérrez¹, Soltero¹

¹Creador



Camila Miranda Bajo Gutiérrez

ABSTRACT

Pasos de como realizar el circuito que se necesita para el reto F1016B

MATERIALS

- 1 Capacitor (10 microFaradios)
- 1 Capacitor (100 microFaradios)
- 2 Resistencias (100 Ohms)
- 1 Resistencia (1,000 Ohms)
- 6 Cables dupont
- 1 Protoboard
- 2 Cables banana-caiman
- 1 Osciloscopio
- 1 Sonda de Osciloscopio
- 1 Fuente de carga (Bateria)

OPEN ACCESS

DOI:
dx.doi.org/10.17504/protocols.io.q26g7y2mqgwz/v1

Protocol Citation: Camila Miranda Bajo Gutiérrez, Diana Paulina Arroyo Soltero 2023. Reto F1016B.

protocols.io
<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.q26g7y2mqgwz/v1>

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working
 We use this protocol and it's working

Created: May 04, 2023


Last Modified: May 07, 2023

PROTOCOL integer ID:
 81431


Preparación del circuito

1 Reúne todos los materiales que se necesitan y coloca la protoboard en tu área de trabajo.

2 Visualiza el siguiente circuito

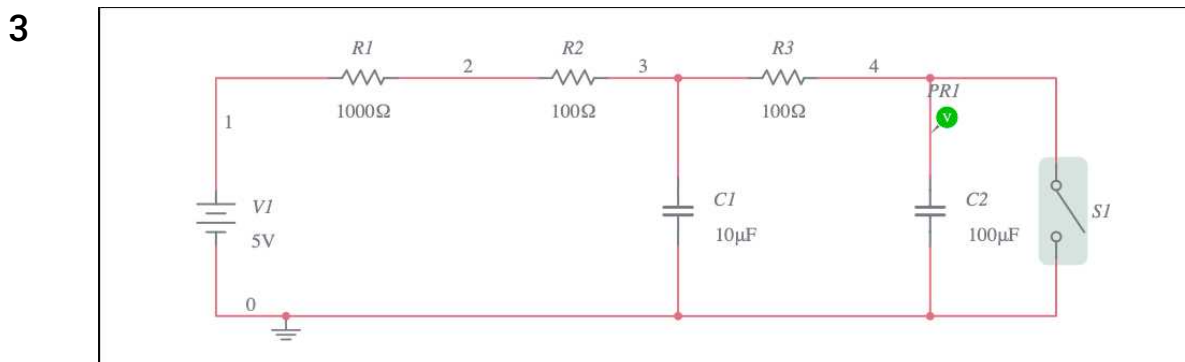

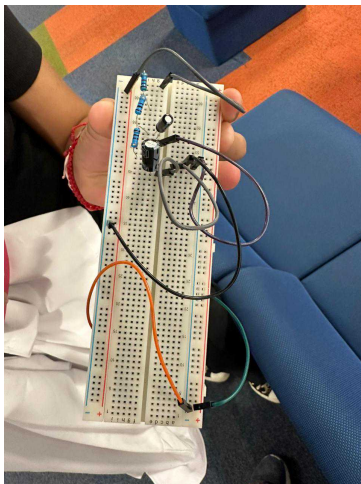4 Utiliza los materiales para realizar la simulación del circuito en el protoboard.



5 Conecte la sonda del osciloscopio y conectela a la protoboard.

Ejecución del experimento.

- 6 Encienda la fuente de carga y calibre el voltaje a 5 Volts.
- 7 Encienda el osciloscopio
- 8 Obtenga los datos